
REPORT

Experiment 1: IR Driver and Sensor

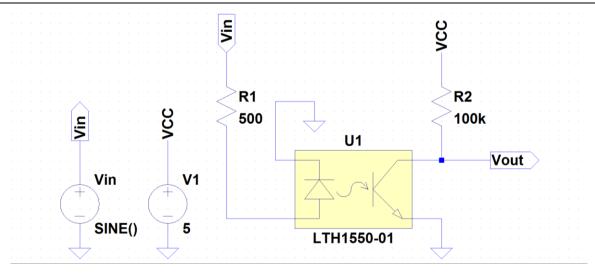

2. AC SWEEP and Bias

(AC couple in channel 2)對 channel 2 做交流耦合才能夠比較輕易的量測到 3dB 頻率為多少。




(DC couple)

但是倘若要量測 Vout 的平均電壓可不能忽略了直流的成分,因此要切回直流耦合。



f _{3dB,H} (Hz)	Vout average voltage (V)	
425Hz	3.23	

Experiment 2: Filter Stage

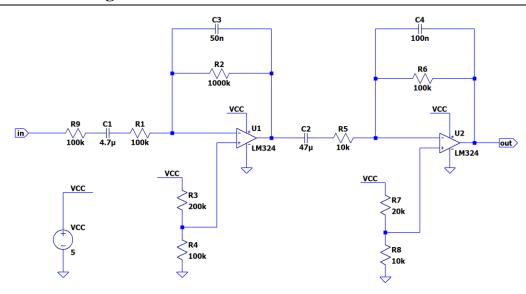

Vin : 50mVpp or appropriate value that Vo is not distorted OSC : DC coupling

2. DC Bias

U1,V+	U1,Vout	U2,V+	U2,Vout
(V)	(V)	(V)	(V)
1.63	1.66	1.63	1.60


3. AC SWEEP waveform

 $f_{3dB,H}$ (Hz) 4.5



在實驗二的電路中,有一個值得注意的小陷阱:電路圖中的 C1 電容的極性要注意不要接錯。因為 C1 左邊看到的是 FG 所產生的 50mVpp 的 sine wave,而右邊看到的則是大約 2~3V 的電壓,因此電容的正確接法應該是左邊為負腳而右邊為正腳。我一開始就接顛倒了,因此我 U1,Vout 量測到的電壓為大約 2.2V,經過助教的提醒我便發現原來我是電容正負接錯所致,謝謝助教!

Experiment 3: Heart Rate Monitor

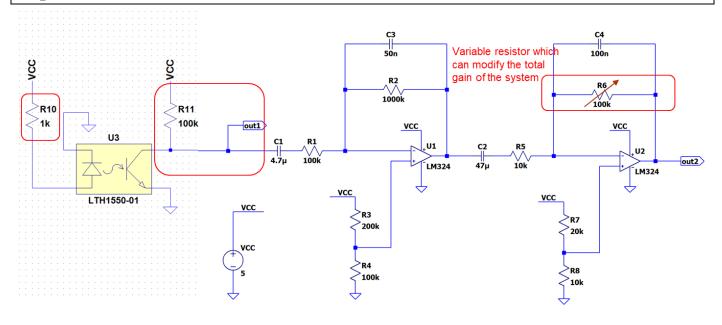


2. Vout1 and Vout2 waveform (in time domain)



Channel 1 為透過 LTH1550 將我的手指脈搏轉換成電訊號,而這個訊號是非常小的,可以透過左下角的刻度可以看出他的振幅是非常的小,而後經過後面兩個主動帶通濾波器的放大及訊號處理後,可以得到較大的 Channel 2 的訊號,time scale 為 500ms,因此可以推測出我當時做實驗的心跳大約是 120 beats per minute,可以說是非常的緊張,深怕實驗做不出來。

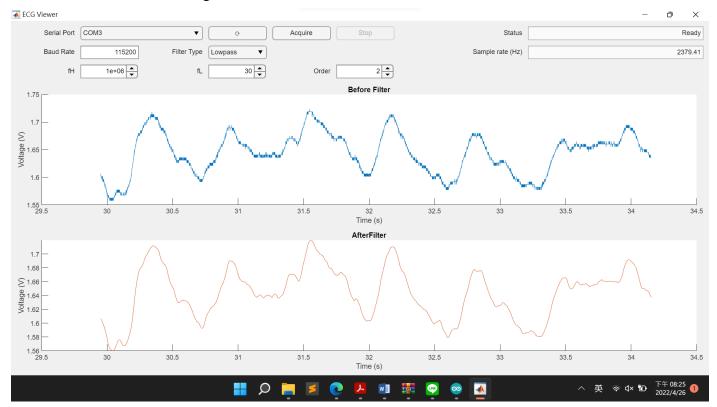3. Record you real time heart rate = 120 BPM (beat per minute)


Take a screenshot after reading the stable heart rate.



最後,將通過兩次放大電路的訊號透過助教寫好的 Matlab GUI 進行訊號處理並且視覺化。將 channel2 的訊號傳入 Arduino,而後通過助教所撰寫的訊號處理的過程,將我們的訊號變得更加平滑,因為是選用 low pass filter,因此可以看到在 Before Filter 的上圖中有一些高頻的震動項,到下圖的 After Filter 後大致上都被濾除。目測這個執行檔所做的工作應該有兩個部分。

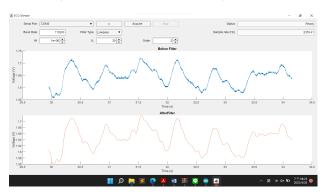- 1. 將原始訊號與一個低通的 System 進行 convolution,以此將高頻部分濾掉。
- 2. 針對經過 Low Pass Filter 之後的訊號使用 moving average,將其變得更為平滑,易讀。

另外,在國小的健康檢查中,我便被診斷出有心臟病。一開始的檢查只是醫師用聽筒聽聽我的心跳, 之後他便眉頭深鎖,請我躺好,使用超音波更進一步的檢查我的心臟,而後便因為心律不整及心雜音 等地症狀檢測出了我心臟出了一點小毛病,從上圖可以發現我的心跳與其他同學的心跳相比起來較沒 有規律(可以看下圖比較好比較)。






(這是我的心臟。)

(這是我的同桌17號林槿茹的心臟。)

都是用我的電腦測因為這個 ECG_viewer 沒有開發出 for MAC 的軟體,已徵求本人同意。

Experiment 4: Ultrasonic Sensor

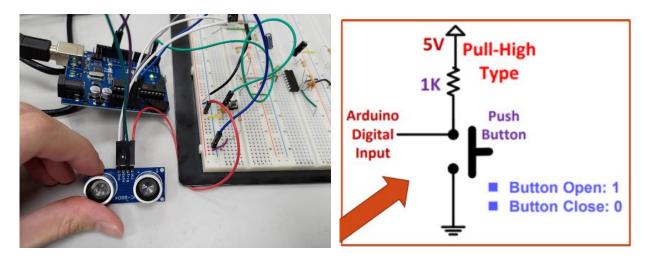The circuit diagram of your design: (label every port clearly)



因為之前上數位電路實驗寫 FPGA 時有提到 Button 會有 Bounce 的問題,因為不想透過 coding 來解決要判斷 posedge 跟 negedge 好難,所以我在 inter_pin 那邊加了一個 503 的電容以避免因為 button bouncing 的問題。

The sketch of your design: (copy from the Arduino IDE window and paste here)

```
int trigger_pin = 12;
int echo_pin = 13;
 void setup() {
  pinMode(echo_pin, INPUT);
  pinMode(trigger_pin, OUTPUT);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(inter_pin), ultrasonic, RISING);
  Serial.begin(9600);
void loop(){
void ultrasonic() {
  pinMode(trigger_pin, OUTPUT);
  digitalWrite(trigger_pin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigger_pin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigger_pin, LOW);
  pinMode(echo_pin, INPUT);
  duration = pulseIn(echo_pin, HIGH);
   cm = duration / 29 / 2;
  Serial.print("Distance : ");
  Serial.println(" cm");
```


因為是使用 Push Button 來讓這個 Ultrasonic Sensor 來測距,根據 Pull-High type 的接法當按鈕沒有被按時會是高電位,而當按鈕被按下去之後會變成低電位,因此我們選擇要 Interrupt 的時機應該是從高電位轉到低電位的時候,或是被放開的過程,低電位變成高電位。若是單單以 HIGH 或是 LOW 來判斷會因為按鈕的 bouncing 而觸發測距多次,因此我選用 RISING edge 的時候當成 Sensor 會去測量的時機。如此一來便可以成功透過 Arduino 完成測量距離的功能。

The screen capture of the serial monitor: (show the distance value on the window)

```
Distance: 2 cm
Distance: 11 cm
Distance: 12 cm
Distance: 21 cm
Distance: 28 cm
Distance: 31 cm
Distance: 37 cm
Distance: 46 cm
```

Experiment 5: Melody Generator

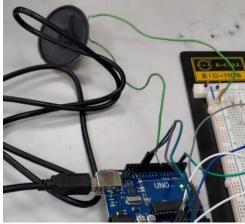The circuit diagram of your design: (label every port clearly)



單純的將喇叭的正極接到 Arduino 的 pin8,將負腳接到 GND。

The sketch of your design: (copy from the Arduino IDE window and paste here)

```
#define NOTE_E4 330
    #define NOTE_FS4 370
   #define NOTE_A4 440
    #define NOTE_B4 494
    #define NOTE_D5 587
   int tempo = 160;
NOTE_E5, NOTE_D5, NOTE_FS4, NOTE_GS4,
     NOTE_B4, NOTE_A4, NOTE_CS4, NOTE_E4,
     NOTE_A4
    int durations[] = {
   int notes = sizeof(melody) / sizeof(int);
26 int wholenote = (60000 * 4) / tempo;
   int noteDuration = 0;
     for (int i = 0; i < notes; i++) {</pre>
       noteDuration = (wholenote) / durations[i];
       tone(8, melody[i], noteDuration*0.9);
       delay(noteDuration):
```